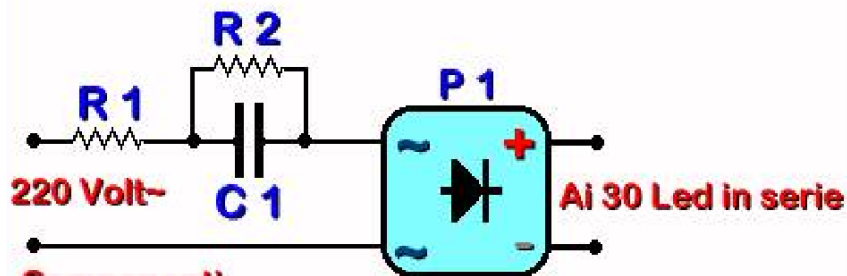




30 LED A 220 VOLT:



Componenti:

R 1 = 1500 ohm 2 watt

R 2 = 2,2 megaohm 1/2 watt

C 1 = 0,3 mF 630 Volt non polarizzato

P 1 = ponte diodi da 1 A 400 Volt

**N.B.: I led della serie dovranno essere tutti dello stesso tipo e non di colore
blu o bianco**

Questo tipo di led sono incompatibili con questo schema.

**ATTENZIONE questa realizzazione deve essere protetta in una scatola isolata
a causa della presenza di tensioni pericolose sia sul circuito che su i led**



infocairol@gmail.com